

Lab 05 - Task 04

(a) Binary inputs

B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	G ₁	G ₂	G ₃	G ₄
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

(b)

B ₃ B ₄	B ₁ B ₂	01	11	10
00	00	0	0	1
01	00	0	0	1
11	00	0	0	1
10	00	0	0	1

(i) K map for G₁

		B ₁ B ₂			
		00	01	11	10
B ₃ B ₄	00	0	1	0	1
	01	0	1	0	1
	11	0	1	0	1
	10	0	1	0	1

(ii) K map for G₂

		B ₁ B ₂			
		00	01	11	10
B ₃ B ₄	00	0	1	1	0
	01	0	1	1	0
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

(iii) K map for a₃

		B ₁ B ₂			
		00	01	11	10
B ₃ B ₄	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	0	0	0	0
	10	1	1	1	1

(iv) K map for a₄

(c)

(i) For G_1 ,

$$G_1 = B_1$$

(ii) for G_2 ,

$$\begin{aligned} G_2 &= \overline{B_1} B_2 + B_1 \overline{B_2} \\ &= B_1 \oplus B_2 \end{aligned}$$

(iii) For G_3 ,

$$\begin{aligned} G_3 &= \overline{B_3} B_2 + B_3 \overline{B_2} \\ &= B_2 \oplus B_3 \end{aligned}$$

(iv) For G_4 ,

$$\begin{aligned} G_4 &= \overline{B_3} B_4 + B_3 \overline{B_4} \\ &= B_3 \oplus B_4 \end{aligned}$$

(d)

